

Logisim 单周期 CPU 设计文档

一、CPU 设计方案综述

本 CPU 为 logisim 实现的单周期 CPU（32 位），支持的指令集包含 {addu, subu, ori, lw, sw, beq, lui, nop}，并进行了适当扩展。

该 CPU 采用层次化，模块化的设计，主要包含 IFU, GRF, EXT, ALU, DM, Controller 等模块。

二、关键模块定义

1、IFU

① 基本描述

IFU 内部主要包括 PC, NPC, IM（容量 32bit*32，起始地址为 0x00000000）以及相关逻辑。NPC 中产生下一条指令的地址，当时钟上升沿到来时，PC 更新指令地址并将其输出，IM 根据地址输出对应指令

② 端口说明

| 信号名 | 方向 | 描述 |
|------------|----|---|
| CLK | I | 时钟信号 |
| Reset | I | 复位信号 |
| NPCOp[1:0] | I | 控制 NPC 进行相应的操作： 00：当前为顺序执行指令，NPC 输出 PC+4 |

| | | |
|--------------|---|---|
| | | 01: 当前指令为 beq, 作为决定是否跳转的条件之一 10: 当前指令为 jal, NPC 输出 PC31..28 instr_index 02 11: 当前指令为 jr, NPC 输出 GRF[rs] |
| RA[31:0] | I | 将 GRF[rs]的值输入 IFU |
| Zero | I | 相等标志信号, 判断 ALU 两操作数是否相等 |
| Instru[31:0] | 0 | 根据地址取到的当前指令 |
| PC4[31:0] | 0 | 输出 PC+4 作为地址 |
| imm[15:0] | 0 | 输出 Instru[15:0] |

③ 功能定义

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
|----|---------|--|
| 1 | 复位 | 当复位信号有效时, PC 被设置为 0x00000000 |
| 2 | 取指令 | 根据当前 PC 的值从 IM 中取出相应的指令并通过 Instru 端口输出 |
| 3 | 输出 PC+4 | 在 PC4 输出端口输出 PC |
| 4 | 计算 NPC | NPC 根据 NPCOp 取值确定: 00: PC+4 01: PC+4+sign_extend(offset 00) |

| | | |
|---|-------|--|
| | | (Zero 为真时) 10: PC31..28 instr_index 00 11: GRF[rs] |
| 5 | 更新 PC | 当时钟上升沿到来时，更新 PC 为 NPC |

2、 GRF

① 基本描述

GRF 模块内部具有 32 个具有写使能和复位功能的寄存器，0 号寄存器内的值始终为 0。GRF 支持同时读取两个寄存器的值以及写入一个寄存器的操作。

② 端口说明

| 信号名 | 方向 | 描述 |
|---------|----|--------------------------|
| CLK | I | 时钟信号 |
| Reset | I | 复位信号 |
| A1[4:0] | I | 地址输入信号，将对应地址寄存器的值输出至 RD1 |
| A2[4:0] | I | 地址输入信号，将对应地址寄存器的值输出至 RD2 |
| A3[4:0] | I | 地址输入信号，指定要进行写入的寄存器 |
| RFWr | I | 写使能信号 |

| | | |
|----------|---|-------------------------|
| WD[31:0] | I | 要写入寄存器的值 |
| RD1 | 0 | 数据输出信号，输出 A1 地址对应的寄存器的值 |
| RD2 | 0 | 数据输出信号，输出 A2 地址对应的寄存器的值 |

③ 功能定义

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
|----|------|--|
| 1 | 复位 | 当复位信号有效时，GRF 中的寄存器全部复位（初值设置为 0x00000000） |
| 2 | 读取数据 | 读取 A1 和 A2 地址所对应寄存器的数据至 RD1 和 RD2 输出端口 |
| 3 | 写入数据 | 当时钟上升沿到来时，如果 RFWr 信号有效，则将 WD 输入端口的数据写入 A3 地址所对应的寄存器中 |

3、 EXT

① 基本描述

EXT 用于将 16 位立即数进行符号（无符号）扩展成 32 位并输出。

② 端口说明

| 信号名 | 方向 | 描述 |
|-------------|----|-------------------------|
| imm16[15:0] | I | 数据输入信号，输入要进行扩展的 16 位立即数 |

| | | |
|-----------|---|------------------------------------|
| EXTOp | I | 控制信号： 0：无符号扩展 1：符号扩展 |
| Ext[31:0] | 0 | 数据输出信号，输出扩展完毕的数据 |

③ 功能定义

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
|----|-------|----------------------|
| 1 | 无符号扩展 | 将 16 位立即数无符号扩展为 32 位 |
| 2 | 符号扩展 | 将 16 位立即数符号扩展为 32 位 |

4、 ALU

① 基本描述

ALU 对输入的两个操作数（32bit）进行加、减、或、大小比较功能，输出运算的结果以及比较结果。

② 端口说明

| 信号名 | 方向 | 描述 |
|---------|----|-----------------------|
| A[31:0] | I | 数据输入信号，输入 ALU 的第一个操作数 |

| | | |
|------------|---|--|
| B[31:0] | I | 数据输入信号，输入 ALU 的第二个操作数 |
| ALUOp[1:0] | I | 控制信号： 00: A+B 01: A-B 10: A B |
| C[31:0] | O | 数据输出信号，输出 ALU 的计算结果 |
| Zero | O | 数据输出信号，输出两操作数进行相等比较的结果 |

③ 功能定义

| 序号 | 功能名称 | 功能定义 |
|----|------|-----------------------------|
| 1 | 加法 | 将两操作数相加 |
| 2 | 减法 | 将两操作数相减 |
| 3 | 或运算 | 将两操作数按位或 |
| 4 | 相等比较 | 判断两操作数是否相等，相等则 Zero 为真，反之为假 |

5、 DM

① 基本描述

DM 用于数据存储（容量为 32bit*32，起始地址为 0x00000000）。DM 支持复位功能，采用单向双端口设计。每当时钟上升沿到来时，如果写使能有效则能将数据写入对应地址，其余时间根据地址信号读出相应数据。

② 端口说明

| 信号名 | 方向 | 描述 |
|----------|----|-----------------------|
| CLK | I | 时钟信号 |
| Reset | I | 复位信号 |
| DMWr | I | 写使能信号 |
| A[31:0] | I | 地址信号，指定要进行操作的存储单元的地址 |
| WD[31:0] | I | 数据输入信号，输入要写入存储单元的数据 |
| RD[31:0] | O | 数据输出信号，输出地址对应的存储单元的数据 |

③ 功能定义

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
|----|------|---|
| 1 | 复位 | 当复位信号有效时，每一个存储单元都被复位为 0x00000000 |
| 2 | 读取 | 根据 A 地址信号输出对应存储单元的数据至 RD 输出端口 |
| 3 | 写入 | 当时钟上升沿到来时，如果 DMWr 有效，则根据 A 地址信号将 WD 输入端口中的数据写入对应的存储单元 |

三、 数据通路设计

| 部 件 | IFU | GRF | | | | EXT | ALU | | DM | |
|------------------|-----|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------|------------------|----------|----------|--------|----------|
| 输 入 信 号 | RA | A1 | A2 | A3 | WD | imm | A | B | A | WD |
| ad du | | IFU. Instr[2 5:21] | IFU. Instr[2 0:16] | IFU. Instr[15:11] | ALU. C | | GRF. RD1 | GRF. RD2 | | |
| su bu | | IFU. Instr[2 5:21] | IFU. Instr[2 0:16] | IFU. Instr[15:11] | ALU. C | | GRF. RD1 | GRF. RD2 | | |
| or i | | IFU. Instr[2 5:21] | | IFU. Instr[20:16] | ALU. C | IFU. Instr[15:0] | GRF. RD1 | GRF. RD2 | | |
| lw | | IFU. Instr[2 5:21] | | IFU. Instr[20:16] | DM. RD | IFU. Instr[15:0] | GRF. RD1 | EXT. Ext | ALU. C | |
| sw | | IFU. Instr[2 5:21] | IFU. Instr[2 0:16] | | | IFU. Instr[15:0] | GRF. RD1 | EXT. Ext | ALU. C | GRF. RD2 |
| be q | | IFU. Instr[2 5:21] | IFU. Instr[2 0:16] | | | | GRF. RD1 | GRF. RD2 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|-------------|-------------------|-------------------|--|---|------------------|----------|--------------------------|--------|----------|
| lu i | | | | IFU. Instr[20:16] | IFU. Instr[15:0] 0 ¹⁶ | | | | | |
| ja l | | | | 0x1f | IFU. PC4 | | | | | |
| jr | GRF. RD1 | IFU. Instr[25:21] | | | | | | | | |
| no p | | | | | | | | | | |
| 综合 | RA | IFU. Instr[25:21] | IFU. Instr[20:16] | IFU. Instr[15:11] IFU. Instr[20:16] 0x1f | ALU. C, DM. RD, IFU. PC4, IFU. Instr[15:0] 0 ¹⁶ | IFU. Instr[15:0] | GRF. RD1 | GRF. RD2 EXT. Ext | ALU. C | GRF. RD2 |

| 输出 | 0 端口 | 1 端口 | 2 端口 | 3 端口 |
|---------|-------------------|-------------------|----------|------------|
| GRF. A3 | IFU. Instr[15:11] | IFU. Instr[20:16] | 0x1f | |
| GRF. WD | ALU. C | DM. D | IFU. PC4 | IFU. Imm32 |

| | | | | |
|--------|----------|----------|--|--|
| ALU. B | GRF. RD2 | EXT. Ext | | |
|--------|----------|----------|--|--|

四、 控制器设计

① 基本思路

通过指令的 opcode 和 funct 产生数据通路所需要的控制信号，具体操作为先通过与阵列得到指令变量，再通过或阵列得到各控制信号的取值。

② 真值表

| 指令 | NPC Op[1:0] | GRF Wr | EXT Op | ALU0 p[2:0] | DMWr | A3Sel [1:0] | WDSe l[2:0] | BSeI [1:0] | SSeI | DMOp [1:0] | DMSOp | ASeI |
|-----------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|------|----------------|----------------|---------------|------|---------------|-------|------|
| addu (000000/100001) | 00 | 1 | x | 000 | 0 | 00 | 000 | 00 | x | XX | x | 0 |
| subu (000000/100011) | 00 | 1 | x | 001 | 0 | 00 | 000 | 00 | x | XX | x | 0 |
| Or (000000/100101) | 00 | 1 | X | 010 | 0 | 00 | 000 | 00 | x | XX | x | 0 |
| And | 00 | 1 | X | 011 | 0 | 00 | 000 | 00 | x | XX | x | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----|------------------------------------|---|-----|---|----|-----|----|---|----|---|---|
| (000000/100100) | | | | | | | | | | | | |
| Sll (000000/000000) | 00 | 1 | X | 100 | 0 | 00 | 000 | 00 | 0 | XX | x | 0 |
| Sllv (000000/000100) | 00 | 1 | X | 100 | 0 | 00 | 000 | 00 | 1 | XX | x | 0 |
| Slt (000000/101010) | 00 | 1 | x | 001 | 0 | 00 | 100 | 00 | x | XX | x | 0 |
| jr (000000/001000) | 11 | 0 | x | xxx | 0 | xx | xx | xx | x | XX | x | 0 |
| Jalr (000000/001001) | 11 | 1 | x | xxx | 0 | 00 | 010 | xx | x | xx | x | 0 |
| Movz (000000/111111) | 00 | 1(e qua l) 0(n ot) | X | 001 | 0 | 00 | 101 | 10 | x | xx | x | 1 |
| Wsbh (000000/111101) | 00 | 1 | X | 101 | 0 | 00 | 000 | 00 | x | xx | x | x |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|--------------------|---|-----|---|----|-----|----|---|----|---|---|
| Bltzalr (111110) | 01 | 1 (less 0 (not) | X | 001 | 0 | 10 | 010 | 10 | x | xx | x | 0 |
| ori (001101) | 00 | 1 | 0 | 010 | 0 | 01 | 000 | 01 | x | XX | x | 0 |
| andi (001100) | 00 | 1 | 0 | 011 | 0 | 01 | 000 | 01 | x | XX | x | 0 |
| Slti (001010) | 00 | 1 | 1 | 001 | 0 | 01 | 100 | 01 | x | XX | x | 0 |
| lw (100011) | 00 | 1 | 1 | 000 | 0 | 01 | 001 | 01 | x | 00 | x | 0 |
| Lh (100001) | 00 | 1 | 1 | 000 | 0 | 01 | 001 | 01 | x | 01 | 1 | 0 |
| Lhu (100101) | 00 | 1 | 1 | 000 | 0 | 01 | 001 | 01 | X | 01 | 0 | 0 |
| Lb | 00 | 1 | 1 | 000 | 0 | 01 | 001 | 01 | x | 10 | 1 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----|---|---|-----|---|----|-----|----|---|----|---|---|
| (100000) | | | | | | | | | | | | |
| Lbu (100100) | 00 | 1 | 1 | 000 | 0 | 01 | 001 | 01 | x | 10 | 0 | 0 |
| Lbi (111100) | 00 | 1 | 1 | 000 | 0 | 01 | 001 | 01 | x | 11 | x | 0 |
| sw (101011) | 00 | 0 | 1 | 000 | 1 | xx | xxx | 01 | x | 00 | x | 0 |
| Sh (101001) | 00 | 0 | 1 | 000 | 1 | xx | xxx | 01 | x | 01 | x | 0 |
| Sb (101000) | 00 | 0 | 1 | 000 | 1 | xx | xxx | 01 | x | 10 | x | 0 |
| lui (001111) | 00 | 1 | x | xxx | 0 | 01 | 11 | xx | x | XX | x | 0 |
| beq (000100) | 01 | 0 | x | 001 | 0 | xx | xxx | 00 | x | XX | x | 0 |
| Blez (000110) | 01 | 0 | X | 001 | 0 | Xx | Xxx | 10 | x | XX | x | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----|---|---|-----|---|----|-----|----|---|----|---|---|
| Balr (111000) | 01 | 1 | X | Xxx | 0 | 10 | 010 | X | X | Xx | X | x |
| jal (000011) | 10 | 1 | x | xxx | 0 | 10 | 010 | xx | x | XX | x | 0 |
| J (000010) | 10 | 0 | X | Xxx | 0 | Xx | Xxx | Xx | x | XX | x | 0 |

五、 测试方案

① 测试代码

```
.data

a: .word 1:32

.text

ori $t0,$t0,7 #$t0=7

ori $t1,$t1,15 #t1=15

ori $t3,$t3,4 #t3=2

ori $t5,$t5,1 #t5=1

nop
```

```

ori $t6,$t6,1

beq $t5,$t6,next

ori $t0,$t0,6

ori $t1,$t1,6

ori $t3,$t3,6

next:

addu $t1,$t0,$t0 #t1=14

subu $t2,$t1,$t0 #t2=7

lw $t4,a($t3)

sw $t1,a($t3)

jal test

addu $s0,$s0,$t5

subu $s0,$s0,$t5

test:

lui $s0,1

jr $ra

```

② 期望结果

DM:

| Data Segment | | | | | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Address | Value (+0) | Value (+4) | Value (+8) | Value (+12) | Value (+16) | Value (+20) | Value (+24) | Value (+28) |
| 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


GRF:

| Name | Number | Value |
|-------------|-----------|--------------|
| \$zero | 0 | 0 |
| \$at | 1 | 0 |
| \$v0 | 2 | 0 |
| \$v1 | 3 | 0 |
| \$a0 | 4 | 0 |
| \$a1 | 5 | 0 |
| \$a2 | 6 | 0 |
| \$a3 | 7 | 0 |
| \$t0 | 8 | 7 |
| \$t1 | 9 | 14 |
| \$t2 | 10 | 7 |
| \$t3 | 11 | 4 |
| \$t4 | 12 | 0 |
| \$t5 | 13 | 1 |
| \$t6 | 14 | 1 |
| \$t7 | 15 | 0 |
| \$s0 | 16 | 65536 |
| \$s1 | 17 | 0 |
| \$s2 | 18 | 0 |
| \$s3 | 19 | 0 |
| \$s4 | 20 | 0 |
| \$s5 | 21 | 0 |
| \$s6 | 22 | 0 |
| \$s7 | 23 | 0 |
| \$t8 | 24 | 0 |
| \$t9 | 25 | 0 |
| \$k0 | 26 | 0 |
| \$k1 | 27 | 0 |
| \$gp | 28 | 6144 |
| \$sp | 29 | 12284 |
| \$fp | 30 | 0 |
| \$ra | 31 | 12348 |
| pc | | 12360 |
| hi | | 0 |
| lo | | 0 |


本 CPU 中\$gp, \$sp 中应为 0

③ 测试结果

DM:

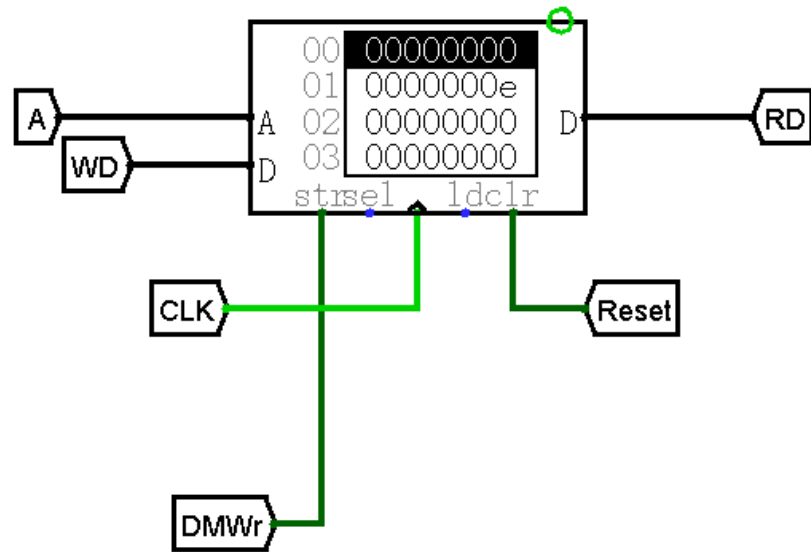

GRF:

 

六、思考题

- ① 现在我们的模块中 IM 使用 ROM，DM 使用 RAM，GRF 用 Register，这种做法合理吗？请给出分析，若有改进意见也请一并给出。

合理。

IM 需要导入指令并且无需修改，只会同时读取一个存储单元；DM 需要对存储单元进行读写的操作，同时也只会写或者读一个存储单元，因此 IM 用 ROM，DM 用

RAM（读写分离、单向双端口）是合理的；GRF 要搭建一个寄存器堆，用寄存器来完成也是合理的。

- ② 事实上，实现 nop 空指令，我们并不需要将它加入控制信号真值表，为什么？请给出你的理由。

nop 的机械码为 0x00000000，在与阵列中不对应任何一个指令变量，所有控制信号都无效，实际上只执行了 PC 的更新。

- ③ 上文提到，MARS 不能导出 PC 与 DM 起始地址均为 0 的机器码。实际上，可以通过为 DM 增添片选信号，来避免手工修改的麻烦，请查阅相关资料进行了解，并阐释为了解决这个问题，你最终采用的方法。

可以将高位地址信号与相应位数的起始地址比较大小，将大于等于的真值作为 DM 的片选信号，并将低位地址接入 DM 的地址输入信号。

由于本 CPU 中的 DM 实际上仅使用 7 位地址，故地址从 0 开始和从 0x00003000 开始实际上没有区别，故无需进行改造。

- ④ 除了编写程序进行测试外，还有一种验证 CPU 设计正确性的办法——形式验证。形式验证的含义是根据某个或某些形式规范或属性，使用数学的方法证明其正确性或非正确性。请搜索“形式验证（Formal Verification）”了解相关内容后，简要阐述相比于测试，形式验证的优劣之处。

优点：速度快，能够覆盖所有情况，无需开发测试模块；

缺点：无法模拟出元件的物理特性和延迟。